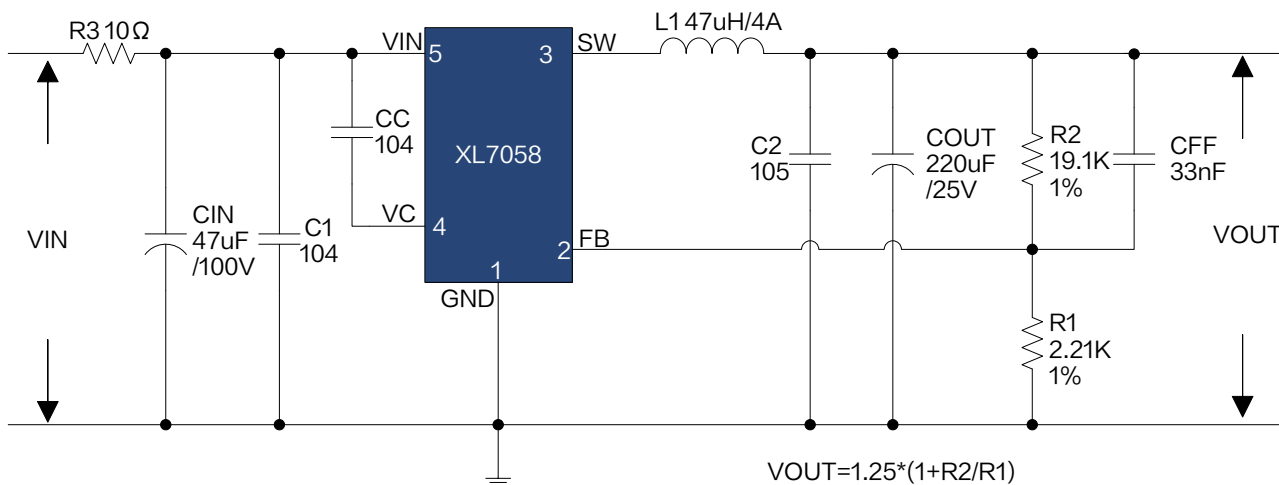


描述

5212201101 是为产品 XL7058 制作的演示板, 用于 DC20V~72V 输入, 输出电压 12V, 输出电流最大 1.2A 的降压恒压应用演示, 最高转换效率可以达到 93%。

XL7058 是开关降压型 DC-DC 转换芯片, 固定开关频率 140kHz, 可减小外部元器件尺寸, 方便 EMC 设计。芯片具有出色的线性调整率与负载调整率。芯片内部集成过流保护、过温保护等可靠性模块。XL7058 为标准 TO252-5L 封装, 集成度高, 外围器件少, 应用灵活。

DEMO 原理图



引脚介绍

引脚号	引脚名称	引脚描述
1	GND	接地引脚。
2	FB	反馈引脚, 通过外部电阻分压网络, 检测输出电压进行调整, ADJ 版本参考电压为 1.25V。
3	SW	功率开关输出引脚。
4	VC	内部电压调节器旁路电容引脚, 需要在 VIN 与 VC 引脚之间连接 1 个 0.1μF 电容。
5	VIN	电源输入引脚, 支持 DC12V~72V 宽电压范围操作, 需在 VIN 与 GND 之间并联电解电容消除噪声。


物料清单

序号	数量	参考位号	说明	生产商型号	生产商
1	1	C1	0.1μF,100V,Ceramic,X7R,0805	C2012X7R2A104K	TDK
2	1	CC	0.1μF,50V,Ceramic,X7R,0805	C2012X7R1H104K	TDK
3	1	C2	1μF,50V,Ceramic,X7R,0805	C2012X7R1H105K	TDK
4	1	CFF	33nF,50V,Ceramic,X7R,0603	C1608X7R1H333K	TDK
5	1	CIN	47μF,100V,Electrolytic,8*16	YXJ-100V-47μF	Rubycon
6	1	COUT	220μF,25V,Electrolytic,6.3*11	YXJ-25V-220μF	Rubycon
7	1	L1	47μH/4A,Inductor	HCS127125-T29	Hulsin
8	1	R1	2.21kΩ,1%,1/16W,Thick Film,0603	RC0603XR-072K21L	Yageo
9	1	R2	19.1kΩ,1%,1/16W,Thick Film,0603	RC0603CRD-0719K1L	Yageo
10	1	R3	10Ω,NTC Thermistor	MF72-10D9	KeMin
11	1	U1	80V,2A,BUCK,DC-DC Converter,TO252-5L	XL7058	XLSEMI

DEMO 实物图




实物图正面

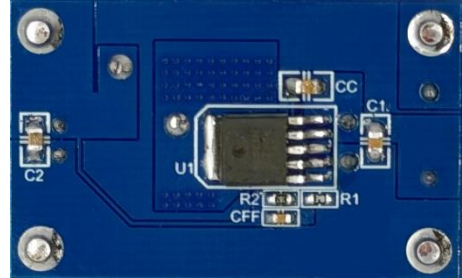


实物图反面

PCB 布局


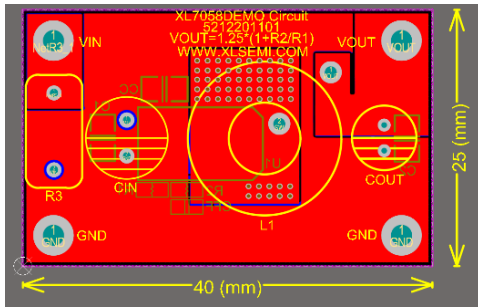


PCB顶层截图

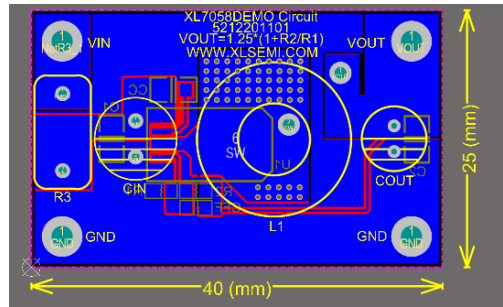


PCB底层截图

典型性能曲线

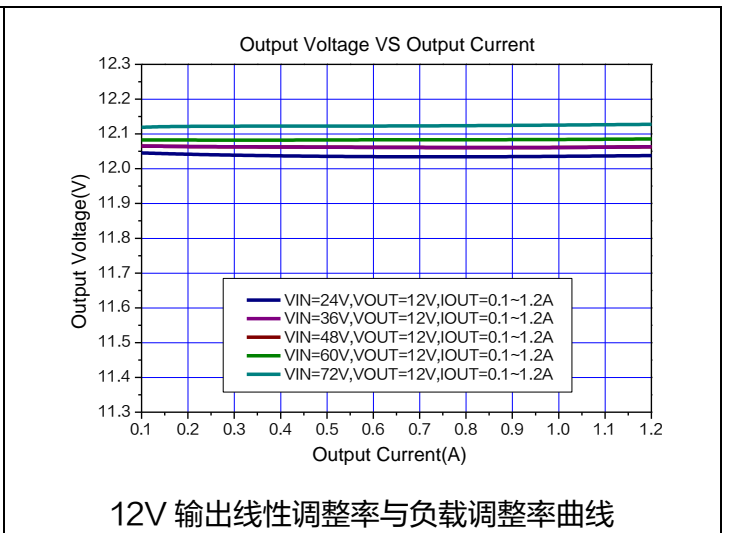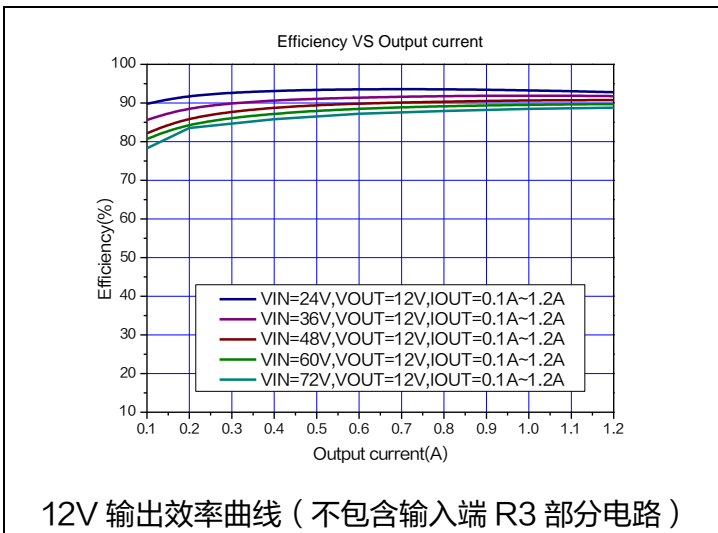




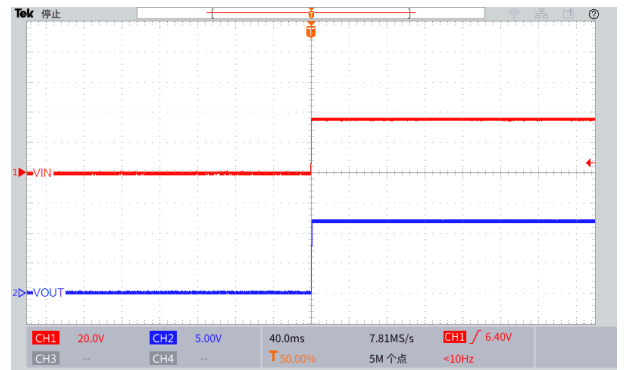
上电波形图
($V_{IN}=24V$, $V_{OUT}=12V$, $I_{OUT}=0.1A$)



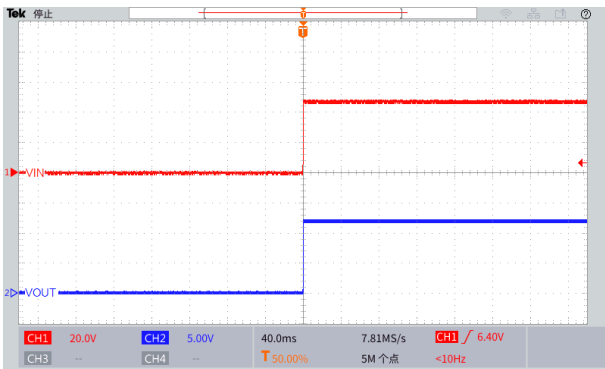
上电波形图
($V_{IN}=36V$, $V_{OUT}=12V$, $I_{OUT}=0.1A$)



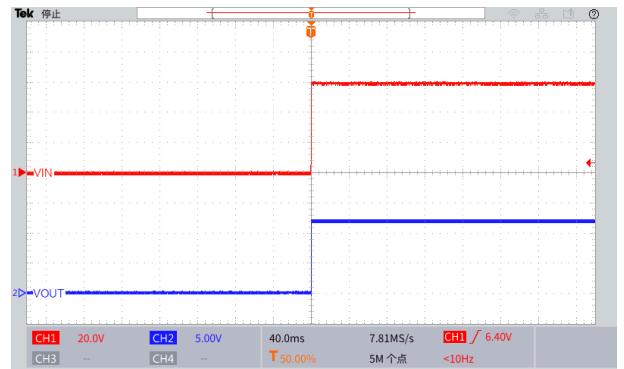上电波形图
($V_{IN}=48V$, $V_{OUT}=12V$, $I_{OUT}=0.1A$)



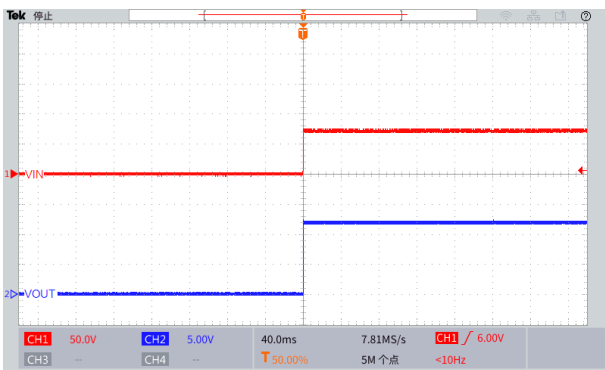
上电波形图
($V_{IN}=60V$, $V_{OUT}=12V$, $I_{OUT}=0.1A$)



上电波形图
($V_{IN}=72V$, $V_{OUT}=12V$, $I_{OUT}=0.1A$)




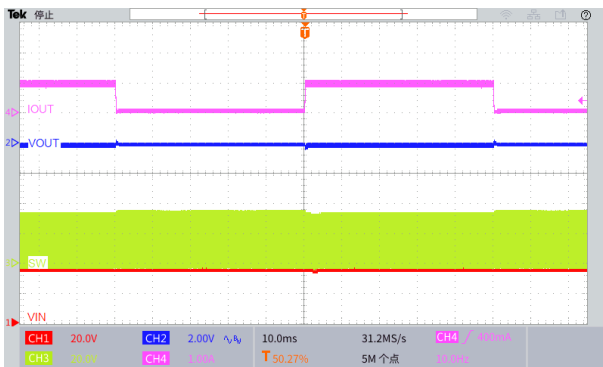瞬态负载响应波形
($V_{IN}=24V$, $V_{OUT}=12V$, $I_{OUT}=0.1$ 至 $1.0A$)




瞬态负载响应波形

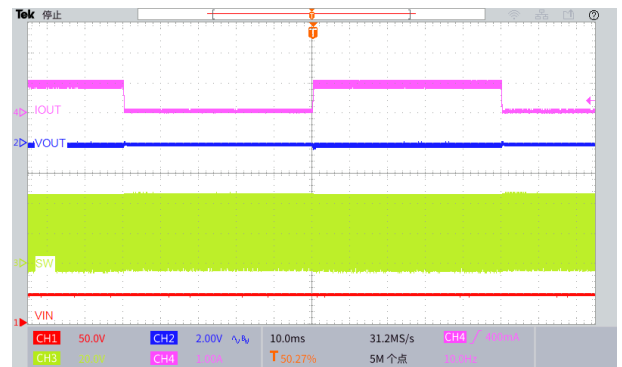($V_{IN}=36V$, $V_{OUT}=12V$, $I_{OUT}=0.1$ 至 $1.0A$)




瞬态负载响应波形

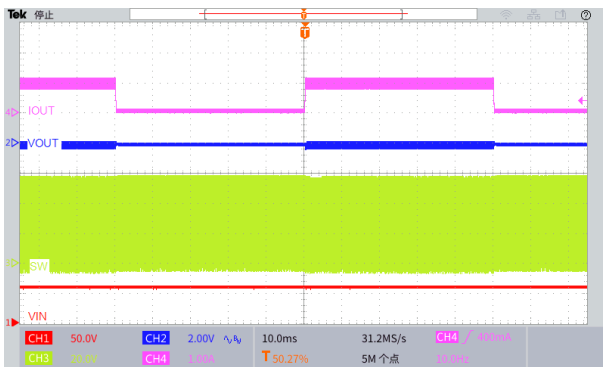($V_{IN}=48V$, $V_{OUT}=12V$, $I_{OUT}=0.1$ 至 $1.0A$)



瞬态负载响应波形

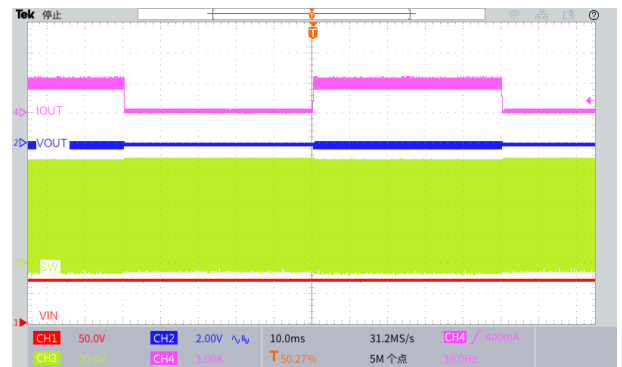($V_{IN}=60V$, $V_{OUT}=12V$, $I_{OUT}=0.1$ 至 $1.0A$)



瞬态负载响应波形

($V_{IN}=72V$, $V_{OUT}=12V$, $I_{OUT}=0.1$ 至 $1.0A$)

应用信息

输入电容选择

在连续模式中，转换器的输入电流是一组占空比约为 V_{OUT}/V_{IN} 的方波。为了防止大的瞬态电压，必须采用针对最大 RMS 电流要求而选择低 ESR(等效串联电阻)输入电容器。对于大多数的应用，1 个 47uF 的输入电容器就足够了，它的位置尽可能靠近 XL7058 的位置上。最大 RMS 电容器电流由下式给出：

$$I_{RMS} \approx I_{MAX} * \frac{\sqrt{V_{OUT}(V_{IN}-V_{OUT})}}{V_{IN}}$$

其中，最大平均输出电流 I_{MAX} 等于峰值电流与 1/2 峰值纹波电流之差，即 $I_{MAX}=I_{LIM}-\Delta I_L/2$ 。在未使用陶瓷电容器时，还建议在输入电容上增加一个 0.1uF 至 1uF 的陶瓷电容器以进行高频去耦。

输出电容选择

在输出端应选择低 ESR 电容以减小输出纹波电压，一般来说，一旦电容 ESR 得到满足，电容就足以满足需求。任何电容器的 ESR 连同其自身容量将为系统产生一个零点，ESR 值越大，零点位于的频率段越低，而陶瓷电容的零点处于一个较高的频率上，通常可以忽略，是一种上佳的选择，但与电解电容相比，大容量、高耐压陶瓷电容会体积较大，成本较高，因此使用 0.1uF 至 1uF 的陶瓷电容与低 ESR 电解电容结合使用是不错的选择。输出电压纹波由下式决定：

$$\Delta V_{OUT} \approx \Delta I_L * \left[ESR + \frac{1}{8 * F * C_{OUT}} \right]$$

式中的 F：开关频率， C_{OUT} ：输出电容， ΔI_L ：电感器中的纹波电流。

电感选择

虽然电感器并不影响工作频率，但电感值却对纹波电流有着直接的影响，电感纹波电流 ΔI_L 随着电感值的增加而减小，并随着 V_{IN} 和 V_{OUT} 的升高而增加。用于设定纹波电流的一个合理起始点为 $\Delta I_L = 0.3 * I_{LIM}$ ，其中 I_{LIM} 为峰值开关电流限值。为了保证纹波电流处于一个规定的最大值以下，应按下式来选择电感值：

$$L = \frac{V_{OUT}}{F * \Delta I_L} * \left[1 - \frac{V_{OUT}}{V_{IN(MAX)}} \right]$$

PCB 布局指南

1. V_{IN} 、GND、SW、 V_{OUT} 等功率线，粗、短、直；
2. FB 走线远离电感等开关信号地方，建议使用地线包围；
3. 输入电解电容正极靠近芯片 V_{IN} 引脚。